

# Q1 a) State assignment

$S_0 \rightarrow 000$

$S_1 \rightarrow 001$

$S_2 \rightarrow 011$

$S_3 \rightarrow 010$


$S_4 \rightarrow 110$

$S_5 \rightarrow 111$

$S_6 \rightarrow 101$

$S_7 \rightarrow 100$

## (b) State Diagram

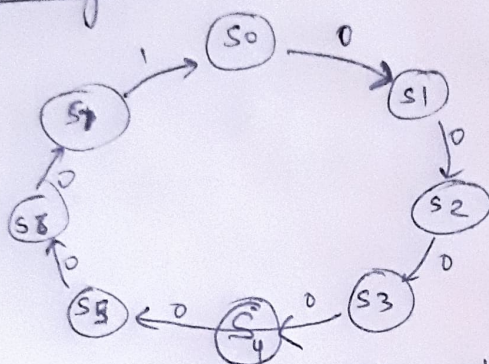

All transitions happen at clock edge. Outputs are marked over the arrows as 0/1.

## (c) State Table

<u>P.S.</u>	<u>N.S, Output</u>
000	(001, 0)
001	(011, 0)
011	(010, 0)
010	(110, 0)
110	(111, 0)
111	(101, 0)
101	(100, 0)
100	(000, 1)



(a) Transition and Output Table

<u>P.S.</u>	<u>N.S.</u>	<u>Output</u>
000	001	0
001	011	0
011	010	0
010	110	0
110	111	0
111	101	0
101	100	0
100	000	1





## K-Maps

### K-Map for $D_A$

C \ BA	00	01	11	10
	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1

$$D_A = \bar{C}\bar{B} + CB = C \odot B \text{ or } (C \oplus B)'$$

### K-Map for $D_B$

C \ BA	00	01	11	10
	0	1	0	0
0	0	1	1	1
1	0	0	0	1

$$D_B = \bar{C}A + B\bar{A}$$

### K-Map for $D_C$

C \ BA	00	01	11	10
	0	1	0	0
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1

$$D_C = CA + B\bar{A}$$


### K-Map for $Y$

C \ BA	00	01	11	10
	0	1	0	0
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0

$$Y = C\bar{B}\bar{A}$$



# Circuit diagram

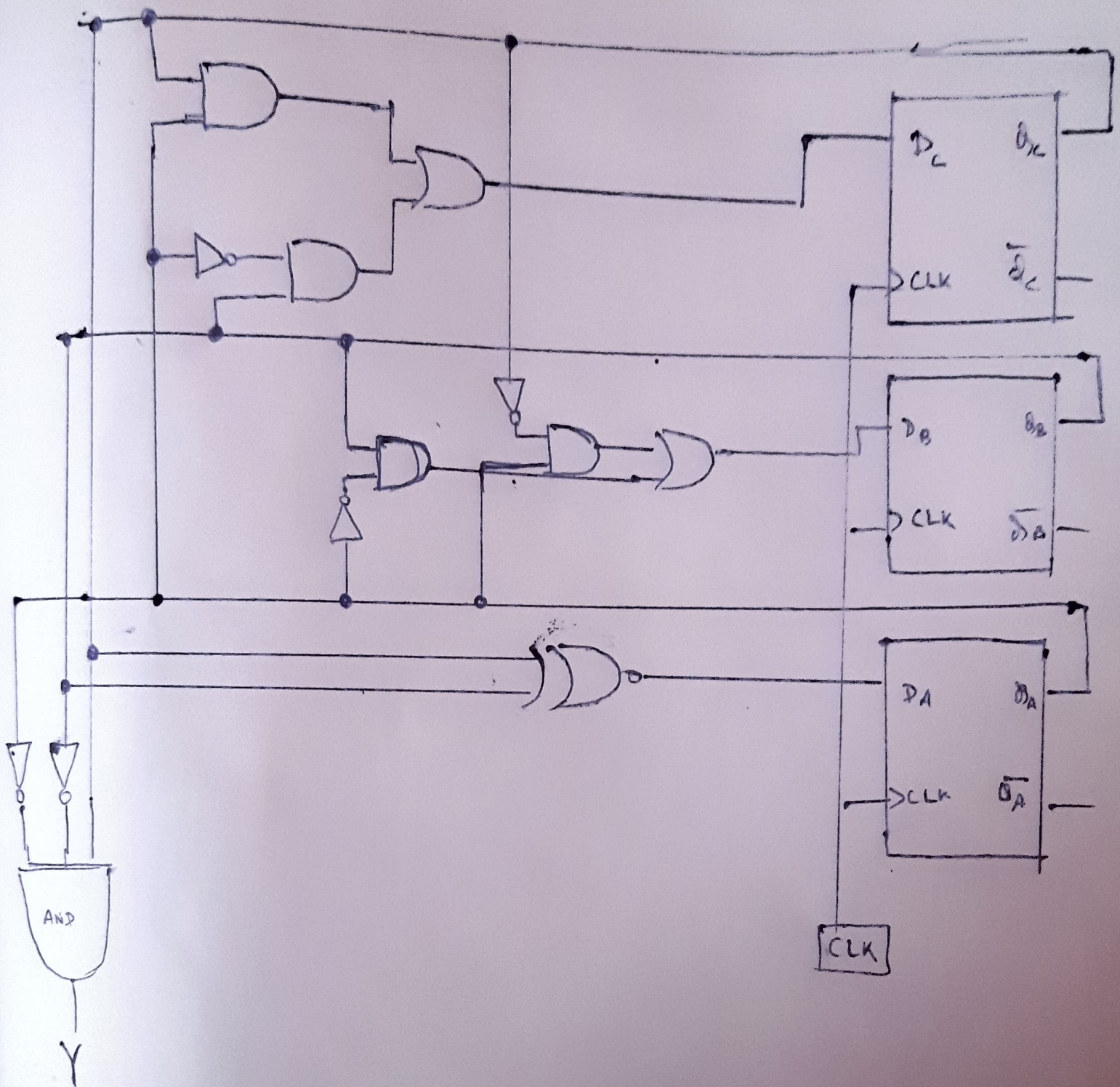

Note :  $Q_C = C(t+1)$ ,  $Q_B = B(t+1)$ ,  $Q_A = A(t+1)$